



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Logikai tervezés

Házi feladat

Programozható jelgenerátor

Kardos Bálint, ZI84PX
Murányi Péter, A74MW9
Konzulens: Dr. Fehér Béla


2018. május 27.

Tartalomjegyzék

1. Feladat	1
2. Tervezés	1
3. Megvalósítás	1
3.1. DDS	1
3.2. LUT	2
3.3. Dithering	3
3.4. Audio codec	3
3.5. VIO és PLL	3
3.6. Toplevel	3
4. Erőforrásigény	3
5. Szimuláció	4
6. Éles teszt	4
7. Forráskód	4
7.1. DDS	4
7.2. Szinuszos LUT	8
7.3. DDS toplevel	9
Hivatkozások	12

1. Feladat

2. Tervezés

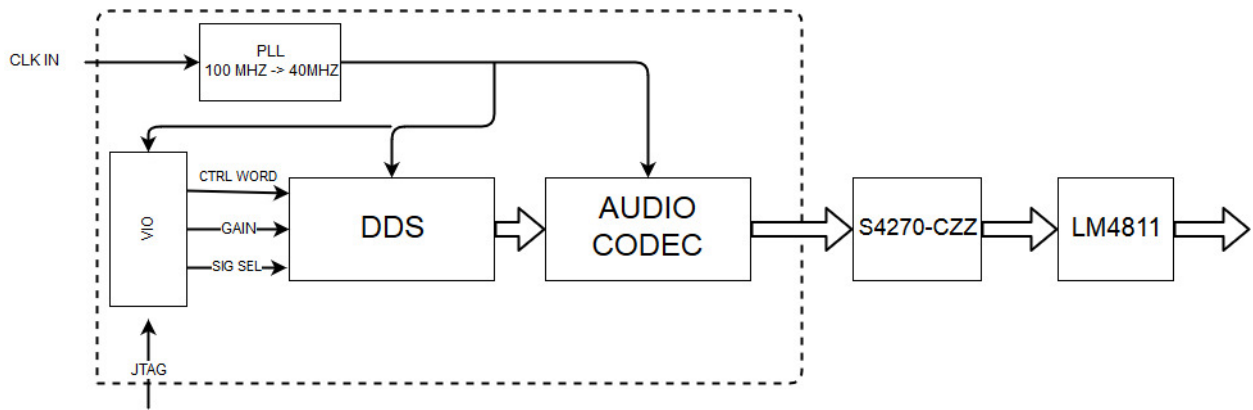

1. ábra. Rendszer blokkdiagramja

3. Megvalósítás


3.1. DDS

A DDS modul tartalmazza a digitális jelet létrehozó hardvert. Az egész modul szinkron a rendszer 40MHz-s jelével, minden egység rendelkezik reset bemenettel, ami valamilyen kezdeti állapotba állítja azt. A modul belső funkciók szerint van szétosztva és megírva. A hullámformák párhuzamosan generálódnak, majd egy multiplexerrel választódik ki a megfelelő kimenet, ami egy szorzóval skálázódik.

Az első rész maga a NCO, ez verilogban nem több mint egy 24 bites regiszter amihez minden felfutó élen hozzáadjuk a vezérlő szavat. Az így kapott jel fogja a bemenetet képezni az összes többi alegységre. A számláló reset jellel nullázható.

A következő rész végzi a szinusz hullám generálását. A szinusz jel létrehozására egy LU-otT (LookUp Table) használunk. Ez a LUT tartalmazza a szinusz értékeit, mivel 24 bites a kimenet, így 24 bites előjeles formában. A LUT 1024 elemből áll, tehát 10 bites a címbemenete, és mivel minden extra bit felbontás 6 dB-t jelent a dinamika tartományban, így csak a szinusz egy negyede van eltárolva. Ahhoz hogy ebből az egy negyedből egy teljes szinuszt kapjunk, mind a LUT ki és bemenetét manipulálnunk kell, attól függően hogy a szinusznak éppen melyik negyedében vagyunk. Az NCO kimenetéhez egy dither jel van hozzáadva, hogy a kvantálási hibából adódó spektrumhibát korrigáljuk. A dither 12 bites, ugyanis úgy a legoptimálisabb, ha mérete megegyezik a kvantáláskor levágott bitek számával.

A negyed meghatározására az NCO+dither kimenetének felső két bitjét használjuk. Ezekkel határozzuk meg hogy éppen milyen műveleteket kell végrehajtani a LUT címbemenetére adott adattal, illetve a kimeneti jellel. A LUT címbemenete a NCO+dither jel [21:12] tartománya. Első negyedbe nem végzünk semmilyen műveletet a LUT címbemenetére adott jellel, kimenetét se manipuláljuk. Második negyedben a kimenetet ugyan nem manipuláljuk, de a címbemenet

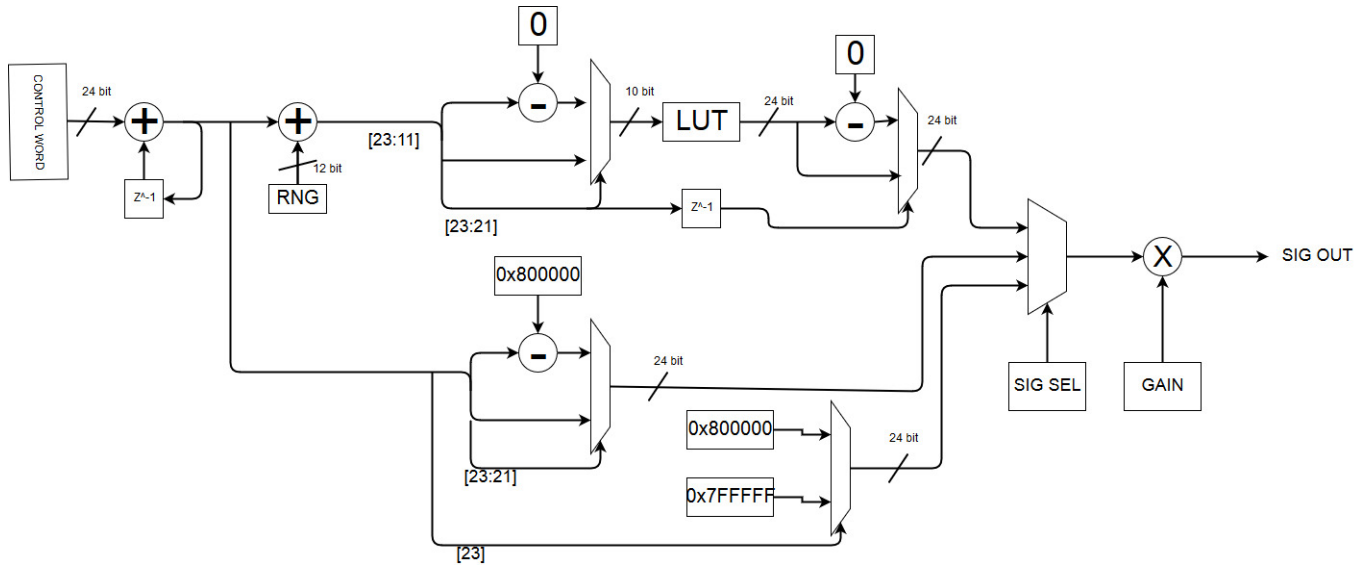

2. ábra. DDS elvi működésének blokkdiagramja

értékét nullából kivonva adjuk a LUT bemenetére, ezzel fordított sorrendben kapjuk meg a jeleket a kimeneten. Harmadik és negyedik negyedben a kimeneten is műveletet kell végezni. Ahhoz hogy a szinusznak a negatív felét megkapjuk a LUT kimeneti értékét nullából vonjuk ki. Mivel a LUT egy órajeles késéssel ad jelet a kimenetén, a kimenettel végzett műveletet meghatározó jelet egy órajellel késleltetni kell egy flip-flop segítségével.

A négyszögjel létrehozása nagyon egyszerű, mindössze az NCO MSB-jét kell venni és ha nulla akkor a kimenet 0x800000, ha egy akkor 0x7FFFFFFF.

A háromszög jel se bonyolult, szinuszhoz hasonlóan itt is négy negyedre bontjuk a jelet és a negyedek szerint állítjuk elő. Első negyed az NCO nyers kimenete [21:0] tartományban, kettővel megszorozva (balra shiftelés). Második és harmadik negyedben az NCO [21:0] értékét 0x800000-ből vonjuk ki hogy megkapjuk a lefutó élet. Negyedik negyedben szintén nem manipuláljuk az NCO kimenetét, ugyanis a kettes komplementes számábrázolás miatt a negatív tartományban vagyunk alaphoz, elég egyszerűen felfelé számolni.

A kiválasztott jelet skálázni kell a bemenetnek megfelelően, erre egy szorzót használunk. A skálázó érték egy 16 bites kettes komplementes szám, amiből 2 bit MSB az egész érték, a többi törtrész. A szorzás után a kapott értéket el kell tolnunk jobbra 14 bittel, ugyanis fixpontos szorzásnál a törtrészek száma összeadódik. Az innen kapott kimeneti jel lesz a DDS kimeneti jele.

3.2. LUT

A modul egy python szkripttel lett generálva. A LUT tárolja a szinusz generátorhoz szükséges értékeket. Egy negyedét tárol 1024 mintán. A címbemenetre adott értékkel egy case blokk kiválasztja a megfelelő értéket és megjeleníti a kimeneten. Ebben a case blokkban lévő elemek egy python szkripttel lettek generálva. A LUT úgy lett megírva hogy a szintézer felismerje és blokkram-ba helyezze el. Így az 1000 elem egy 16k-s BRAM egységet foglal el.

3.3. Dithering

A pszeudo véletlenszám generátort, nem mi írtuk, kész kódot használtunk. A leírása és használatának menete [ezen a linken](#) érhető el. A modul úgy lett konfigurálva, hogy egy 12 bites uniform eloszlású véletlen számot adjon a kimenetén minden órajelben.

3.4. Audio codec

A külső audio codec meghajtására a tárgy során gyakorlaton készített FIR szűrő feladatból vett kódot használjuk. Mivel 40MHz-vel van meghajtva a rendszer, így át kellett állítani a konfigurációs lábak állapotát, hogy single-speed üzemmódba működjön az eszköz. Ezen túl nem kellett módosítani a kódot. A kimenet mindkét csatornájára a DDS kimeneti jele van csatlakoztatva.

3.5. VIO és PLL

A DDS konfigurálásához három jel szükséges. Az NCO szabályozó szava (frekvencia), skálázás mértéke, illetve a jelforma kiválasztó jel. Ezeket a bemeneteket nem lehetett volna egyszerűen megvalósítani a Logsys Kintex-7 kártyán, így JTAG-en keresztül VIO-val valósítjuk meg ezeket. Ennek segítségével a számítógéphez csatlakoztatva, Vivado-n keresztül tudjuk állítani ezeket az értékeket. A VIO modul a Vivado beépített IP varázslójával lett létrehozva.

Mivel a belső rendszer meghajtásához 100MHz a kimeneti 20Hz - 20kHz frekvenciatartományt figyelembe véve túl sok, alacsonyabb frekvenciát érdemes használni. Ez 40MHz-nak lett megválasztva, melyet egy PLL-el állítunk elő. Ezt a PLL-t szintén a Vivado IP varázslójával állítottuk elő.

3.6. Toplevel

A toplevel csak a modulokat és összeköttetéseket tartalmazza. A bemeneti 100MHz a PLL bemenetét hajtja meg. Az összes modul ennek a PLL-nek a 40MHz-s kimenetével van meghajtva. A reset vonal egy külső dombbal és a PLL locked invertált kimenetével van ÉS kapcsolatban, hogy minden modul akkor induljon csak el ha már stabil a belső órajel.


Mivel az audio codec kimenete egy állítható erősítőre van kötve, így a panelon egy gomb és tolókapcsoló rá lett kötve erre az erősítőre, hogy állítható legyen az erősítése.

4. Erőforrásigény

A felhasznált erőforrások implementáció után a Kintex-7 kártyán:

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	737	41000	1.80
LUTRAM	24	13400	0.18
FF	1131	82000	1.38
BRAM	1	135	0.74
DSP	1	240	0.42
IO	16	300	5.33
BUFG	3	32	9.38
PLL	1	6	16.67

3. ábra. Erőforrás használat

 

4. ábra. DDS szimulációja

5. Szimuláció

6. Éles teszt

7. Forráskód


7.1. DDS

```


`timescale 1ns / 1ps

module DDS(
    //Reset,clock
    input clk,
    input rst,
    //Controll
    input [23:0] cntrl_word,
    input [1:0] wave_sel,
    input [14:0] attenn,
    //Output
    output [23:0] wave_out,
    //DEBUG
    output [23:0] nco_out,

```

 

5. ábra. Szinuszos kimenet

 

6. ábra. Háromszögjel kimenet


```

    output [23:0] sin_out ,
    output [23:0] tri_out ,
    output [23:0] sqr_out ,
    output [23:0] nco_dith ,
    output [11:0] rnd

);

//NCO
reg [23:0] nco_cnt = 0;

```

 

7. ábra. Négyszögjel kimenet

```

always @ (posedge clk)
begin
    #1;
    if(rst)
        nco_cnt <= 0;
    else
        begin
            nco_cnt <= nco_cnt + cntrl_word;
        end
end

//Dither
wire [11:0] rnd_gen;
wire [23:0] dith_out = nco_cnt + rnd_gen[11:0];

LFSR_Plus dither(    .clk(clk),
                    .n_reset(~rst),
                    .enable(1'b1),
                    .g_noise_out(rnd_gen));

//SIN gen
//Használt regiszterek,összeköttetések
wire [1:0] quad_sel = dith_out[23:22]; //A negyed meghatározására az NCO felső 2 bitjét használjuk
reg quad_sel_z1, quad_sel_z2;
reg [9:0] LUT_address;
wire [22:0] sin_lut_out;
reg signed [23:0] sin_signal = 0;

//LUT be és kimenetének manipulálása
always @ (posedge clk)
begin

```



```

#1;
if(rst)
begin
    LUT_address <= 0;
    sin_signal <= 0;
    quad_sel_z1 <= 0;
    quad_sel_z2 <= 0;
end
else
begin
    //LUT kimenete 2 órajellel késleltetve van
    quad_sel_z1 <= quad_sel[1];
    quad_sel_z2 <= quad_sel_z1;
    //Cimbemenet kezelése
    if(quad_sel[0]) //2. és 4. negyed
    begin
        LUT_address <= 10'h3FF - dith_out[21:12];
    end
    else //1. és 3. negyed
    begin
        LUT_address <= dith_out[21:12];
    end
    //LUT kimenet műveletei
    if(quad_sel_z1) // 2. és 3. negyed
    begin
        sin_signal <= 0 - sin_lut_out;
    end
    else //1. és 2. negyed
    begin
        sin_signal <= sin_lut_out;
    end
end
end

//LUT példányosítása
SIN_LUT singen( .clk(clk),
               .address(LUT_address),
               .sin_out(sin_lut_out));

//COMP (SQR Wave)
wire [23:0] sqr_signal;
assign sqr_signal = (nco_cnt[23])? 24'h7FFFFFFF: 24'h800000;

//TRI Wave
reg signed [23:0] triangle_out = 0;
wire [23:0] nco_tri_in = nco_cnt;

always @ (posedge clk)
begin
    #1;
    case(nco_tri_in[23:22])
        2'b00 : triangle_out[23:1] <= nco_tri_in;
        2'b01 : triangle_out[23:1] <= 24'h800000 - nco_tri_in;
        2'b10 : triangle_out[23:1] <= 24'h800000 - nco_tri_in;
        2'b11 : triangle_out[23:1] <= nco_tri_in;
    end
end

```

```

        endcase

    end

    //Output select
    wire signed [23:0] selected_wave;
    assign selected_wave = (wave_sel == 2'b0)? sin_out: (wave_sel == 2'b01)? tri_out: (wave_sel == 2'b10) ? sqr_out :

    //Attenuation
    reg signed [39:0] multiply_out = 0;
    wire signed [16:0] attenuation;

    assign attenuation = {1'b0,attenn};

    always @ (posedge clk)
    begin
        #1;
        if(rst)
            begin
                multiply_out <= 0;
            end
        else
            begin
                multiply_out <= selected_wave * attenuation;
            end
        end
    end

    assign wave_out = multiply_out[38:14];

    //Debug connections
    assign nco_out = nco_cnt;
    assign sin_out = sin_signal;
    assign tri_out = triangle_out;
    assign sqr_out = sqr_signal;
    assign nco_dith = dith_out;
    assign rnd = rnd_gen;

endmodule

```

7.2. Szinuszos LUT

```

`timescale 1ns / 1ps

//1024 elemű  $\frac{1}{2}$  LUT egy szinuszos első  $\frac{1}{2}$  negyedű  $\frac{1}{2}$ t tartalmazza

module SIN_LUT( input clk,
                input [9:0] address,
                output reg [22:0] sin_out
            );

    //Address latching

```

```

reg [9:0] address_reg;
always @ (posedge clk)
begin
    address_reg <= address;
end
//LUT
always @*
begin
    case(address_reg)
        10'h000 : sin_out = 23'h000000;
        10'h001 : sin_out = 23'h003244;
        10'h002 : sin_out = 23'h006488;
        10'h003 : sin_out = 23'h0096cc;
        10'h004 : sin_out = 23'h00c910;
        10'h005 : sin_out = 23'h00fb53;
        .
        .
        .
        .
        .
        10'h3fc : sin_out = 23'h7fff62;
        10'h3fd : sin_out = 23'h7ffa7;
        10'h3fe : sin_out = 23'h7ffd9;
        10'h3ff : sin_out = 23'h7fff6;
    endcase
end
endmodule

```

7.3. DDS toplevel

```

`timescale 1ns / 1ps

module DDS_t1( //CLK in
    input clk,
    input rst,
    //Codec wires
    output codec_m0,
    output codec_m1,
    output codec_i2s,
    output codec_mdiv1,
    output codec_mdiv2,
    output codec_rstn,
    output codec_mclk,
    output codec_lrclk,
    output codec_sclk,
    output codec_sdin,
    input codec_sdout,
    //Volume
    input bt3,
    input sw0,
    output vol_clk,
    output vol_ud

```

```

);

assign vol_clk = bt3;
assign vol_ud = sw0;

wire clk_pll_out;
wire reset_internal;
wire pll_lock;
//CLK generation
clk_wiz_0 clock_pll(.clk_in1(clk),
                    .reset(rst),
                    .locked(pll_lock),
                    .clk_out1(clk_pll_out)
                    );

//RESET
assign reset_internal = ~pll_lock | rst;
//VIO
wire [23:0] cntrl_word;
wire [1:0] signal_sel;
wire [14:0] gain_set;
vio_DDS vio(.clk(clk_pll_out),
            .probe_out0(cntrl_word),
            .probe_out1(signal_sel),
            .probe_out2(gain_set));

//DDS
wire [23:0] wave_out;
DDS dds_int(.clk(clk_pll_out),
            .rst(reset_internal),
            .cntrl_word(cntrl_word),
            .wave_sel(signal_sel),
            .attenn(gain_set),
            .wave_out(wave_out),
            .nco_out(),
            .sin_out(),
            .tri_out(),
            .sqr_out(),
            .nco_dith(),
            .rnd());

//AUDIO CODEC
codec_if codec( .clk(clk_pll_out),
               .rst(reset_internal),
               //IO connections
               .codec_m0      (codec_m0),
               .codec_m1      (codec_m1),
               .codec_i2s      (codec_i2s),
               .codec_mdiv1    (codec_mdiv1),
               .codec_mdiv2    (codec_mdiv2),
               .codec_rstn      (codec_rstn),
               .codec_mclk      (codec_mclk),
               .codec_lrclk     (codec_lrclk),
               .codec_sclk      (codec_sclk),
               .codec_sdin      (codec_sdin),
               .codec_sdout     (codec_sdout),
               //We don't care about outputs

```

```
.aud_dout_vld  (),  
.aud_dout      (),  
//Inputs, same on both channel  
.aud_din_vld   (2'b11),  
.aud_din_ack   (),  
.aud_din0      (wave_out),  
.aud_din1      (wave_out)  
);  
  
endmodule
```

Hivatkozások

- [1] 2018. május 27.
- [2] *Dither generátor*
<https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=16351401>
2018. május 27.
- [3] 2018. május 27.
- [4] 2018. május 27.
- [5]
- [6] 2018. május 27.